	ПС								
Лабораторная работа «Исследование линейных электрических цепей синусоидального тока (резонанс напряжений)»									
Выполнил	(F-2-2-2-14)	МГТУ им. Н.Э. Баумана	Группа						
Проверил		THE TO THE THE PAYMENTA	Стенд №						

ЗАДАНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Исследуйте линейную электрическую цепь при последовательном соединении катушки индуктивности L и конденсатора C.

В лабораторной работе используются следующие мини-блоки:

- катушка индуктивности 33 мГн (номинальный ток 50 мА);
- катушка индуктивности 100 мГн (номинальный ток 50 мА);
- конденсатор 0,47 мкФ (номинальное напряжение 63 В);
- конденсатор 1,0 мкФ (номинальное напряжение 63 В);
- резисторы 100 Ом, 220 Ом, 330 Ом (номинальная мощность 2 Вт).

Задание 1. Измерение активного сопротивления катушек индуктивности

Для проведения измерений включите общее питание стенда и компьютера, тумблер питания однофазного источника и питание блока мультиметров. После этого выберите любой из четырех мультиметров. Затем подсоедините к выбранному мультиметру измерительные провода: красный ко входу $V\Omega$, черный – ко входу COM). Затем установите переключатель мультиметра в положение Ω (предел измерения 200). Далее смонтируйте мини блоки 33 мГн и 100 мГн на наборном поле в соответствии с рис. 6.

Подсоедините измерительные провода в любой полярности к точкам 1 и 2, измеренное значение активного сопротивления катушки индуктивности занесите в графу R_{KI} табл. 1. Проделайте те же измерения с мини блоком 100 мГн (точки 3 и 4) и занесите результат в графу R_{K2} табл. 1.

Параметры катушек индуктивности

Таблица 1

inpuno i per nung men mag ni menoem									
Мини-блок,	Катушка индук	стивности, мГн	Резистор, Ом						
мГн	L_{K1}	L_{K2}	R_{K1}	R_{K2}					
33	33	_		_					
100	_	100	_						
Примечание. Сопротивление резистора R_{K1} должно быть около 60 Ом, R_{K2} — около 190 Ом.									

Задание 2. Построение схемы последовательного колебательного контура на наборном поле

Электрическая схема цепи приведена на рис. 7. На схеме показан генератор синусоидального напряжения \dot{U} (точка \bigcirc), балластный резистор R_6 (он необходим для устойчивой работы виртуальных приборов), резистор R_1 , мини-блок катушки индуктивности L_K R_K и конденсатор C. Мини-блоки необходимо выбирать по номеру стенда (табл. 2). Tаблица 2

Параметры элементов на стенлах

параметры элементов на стендах										
Номер стенда	Резистор R_1 , Ом	Катушка индуктивности L_{κ} , м Γ н	Конденсатор C , мк Φ							
	•	••								
1; 11	220	33	0,47							
2; 12	330	33	0,47							
3; 13	220	33	1,0							
4; 14	330	33	1,0							
5; 15	220	100	0,47							
6; 16	330	100	0,47							
7; 17	220	100	1,0							
8; 18	330	100	1,0							
9; 19	220	33	0,47							
10; 20	330	100	0,47							

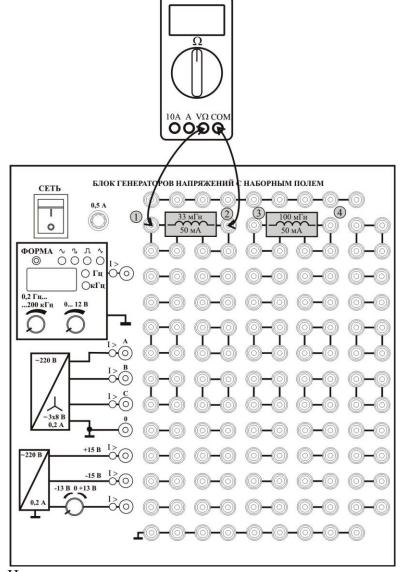


Рис. 6. Измерение активного сопротивления катушек индуктивности

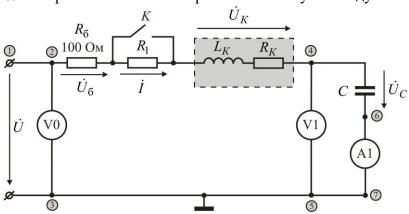


Рис. 7. Электрическая схема цепи

В схему включены:

- ullet виртуальный вольтметр V0, измеряющий выходное напряжение генератора;
 - виртуальный вольтметр V1, измеряющий напряжение на конденсаторе;
 - виртуальный амперметр A1, измеряющий ток в цепи.

Параллельно резистору R_1 включен ключ K, при замкнутом ключе резистор R_1 исключается их схемы.

Для монтажа исследуемой схемы на наборном поле рекомендуется на первом этапе смонтировать только мини-блоки, а затем подключить генератор и измерительные приборы (рис. 8).

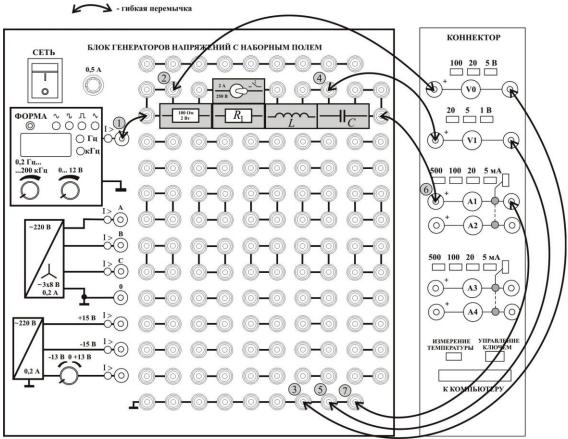


Рис. 8. Монтажная схема

Клеммы красного цвета вольтметров V0, V1 и амперметра A1 подключены к точкам \bigcirc , \bigcirc 4 и \bigcirc 6 соответственно. Клеммы синего цвета вольтметров V0, V1 и амперметра A1 подключены к любым вводам земляной шины.

Задание 3. Активация виртуальных измерительных приборов

Активируйте левой кнопкой мыши иконку «ВП ТОЭ» на рабочем столе компьютера. В открывшейся вкладке Приборы I (рис. 9, a), установите приборы V0, V1, A1 для измерения действующего значения. Нажмите указателем мыши на вкладку Меню и в раскрывшемся списке (рис. 9, δ), последовательно активируйте Приборы II, Осциллограф и Аналоговый прибор (рис. 10).

Измените вкладку **Активное сопротивление R** (**Приборы II**) на **Угол сдвига** фаз, далее номер входа **Аналогового прибора** с **1** на **7**. Виртуальные приборы готовы для измерения напряжений, тока и угла сдвига фаз между входным напряжением и током.

Задание 4. Измерение резонансных частот при различных параметрах элементов схемы

Внесите значения параметров в шапку «**Конфигурация цепи»** (табл. 3) в соответствии с номером стенда (см. табл. 2), а в столбец R_K — значения сопротивления мини блоков индуктивностей 33 и 100 мГн, измеренные ранее (см. табл. 1).

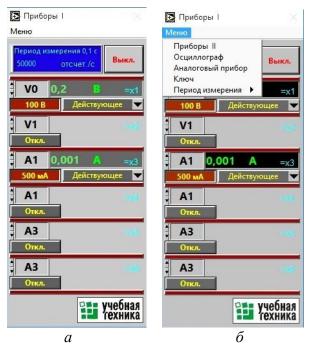


Рис. 9. Активация виртуальных измерительных приборов

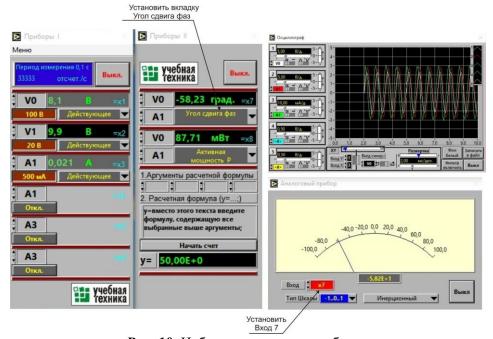


Рис. 10. Набор виртуальных приборов

При замкнутом положении ключа K (см. рис. 7) сопротивление $R_1 = 0$, при разомкнутом — R_1 равно значению, указанному в табл. 2.

При заполнении столбцов «Результаты вычислений» для каждой строки используйте расчетные соотношения:

- общее активное сопротивление цепи $R = 100 + R_1 + R_K$;
- резонансная частота $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L_K C})$, где L_K индуктивность катушки, Гн; C емкость конденсатора, Φ ;
 - емкостное сопротивление рассчитайте по выражению

$$x_C = 1/(\omega_0 C),$$

где $\omega_0 = 2\pi f_0$;

- ток при резонансе I_0 вычислите как $I_0 = V_0 / R = 8 / R$;
- добротность Q вычислите как $Q = x_C / R$.

Кнопкой **Форма** (см. рис. 8) выберите синусоидальную форму сигнала генератора.

Вращая ручку регулировки амплитуды, установить напряжение генератора $V_0 = 8\,\mathrm{B}\,$ и занести в столбец V_0 (табл. 3). Напряжение контролируйте по виртуальному вольтметру V0. При проведении измерений необходимо поддерживать это напряжение неизменным.

Установите ключ K в замкнутое состояние, для этого переведите подвижный элемент ключа (см. рис. 8) влево. Изменяя частоту генератора, добейтесь резонанса, который достигается при минимальном сдвиге фаз (показания виртуального фазометра) и максимальном токе (показания виртуального амперметра A1). Используя показания приборов, заполните сначала строку 1 табл. 3.

Установите ключ K в разомкнутое состояние, для этого переведите подвижный элемент ключа (см. рис. 8) вправо. Проведите измерения для второй строки табл. 3.

По результатам измерений для каждой строки вычислите емкостное сопротивление $x_C = V_1 / A_1$ и добротность $Q = V_1 / V_0$.

Сделать выводы о влиянии сопротивления R_1 на резонансную частоту, резонансный ток и добротность. При расхождении теоретических расчетов и экспериментальных данных, необходимо объяснить возникшее расхождение.

Задание 5. Измерение частотных характеристик резонансного контура

Переведите ключ K в замкнутое положение ($R_1=0$). Изменяя частоту генератора, добейтесь резонанса (по минимальному абсолютному значению угла сдвига по фазе φ). Далее занесите в табл. 4 резонансную частоту f_0 , резонансный ток I_0 , угол сдвига фаз и напряжение на конденсаторе V_1 .

Изменяя частоту в меньшую сторону от f_0 , добейтесь уменьшения тока до уровня $I_0/\sqrt{2}$. Затем запишите полученную частоту f_1 , ток, угол сдвига фазе φ и напряжение на конденсаторе V_1 в столбец f_1 . Изменяя частоту в большую от f_0 сторону, добейтесь значение тока $I_0/\sqrt{2}$. Далее внесите следующие данные в столбец f_2 : полученную частоту f_2 , ток, угол и напряжение на конденсаторе.

Вычислите шаг Δ_1 изменения частоты для частот меньших резонансной частоты f_0 , и шаг Δ_2- для частот больших резонансной частоты. Запишите вычисленные значения в первую строку табл. 4.

Проведите необходимые измерения для остальных частот. Вычислите для всех частот отношение текущего тока к резонансному I/I_0 , полное сопротивление z=8/I, отношение полного сопротивления к сопротивлению на резонансе z/z_0 и также занесите полученные значения в таблицу 4.

Определите ширину полосы пропускания $\Delta f = f_2 - f_1$ и результат занесите в табл. 4.

Разомкните ключ K и проделайте все указанные выше измерения, записав результаты в табл. 5.

2.2.5.12. Постройте графики I/I_0 , z/z_0 и φ в функции частоты по данным табл. 4 и 5 на заготовке (см. рис. П.1 в Приложении).

Постройте векторную диаграмму напряжений для частот f_0, f_1, f_2 по данным

табл. 4 (см. рис. П.1 в Приложении). Диаграмма должна отображать взаимное расположение входного напряжения \dot{U} , напряжения на балластном резисторе \dot{U}_6 , напряжения на конденсаторе \dot{U}_C и напряжения на катушке индуктивности \dot{U}_K , соблюдая масштаб и направление. Вектор тока \dot{I} строится без соблюдения масштаба и ориентирован горизонтально вправо.

Для облегчения построений, по данным табл. 4 заполните табл. 6 и вычислите напряжение на балластном резисторе.

Пример построения векторной диаграммы показан на рис. 11:

- отложите под углом φ вектор входного напряжения \dot{U} (рис. 11, a);
- отложите вектор \dot{U}_6 по направлению тока \dot{I} , а вектор \dot{U}_C отстающим от тока на 90° так, чтобы стрелки векторов \dot{U} и \dot{U}_C сходились в одной точке (рис. $11,\,\delta$);
- дополните систему векторов вектором \dot{U}_K так, чтобы выполнялось уравнение $\dot{U}=\dot{U}_6+\dot{U}_K+\dot{U}_C$ (рис. 11, ϵ).

Результаты измерений

Таблица 6

1 CSystB1	Частота <i>f</i>							
Величины	Резонансная	Граничная частота полосы пропускания						
	частота f_0	f_1	f_2					
Ток <i>I</i> , А								
Входное напряжение U , В	8	8	8					
Напряжение на								
конденсаторе $U_C = V_1$, В								
Напряжение на балластном								
резисторе $U_6 = I \cdot 100$, В								
Угол сдвига по фазе φ ,град								

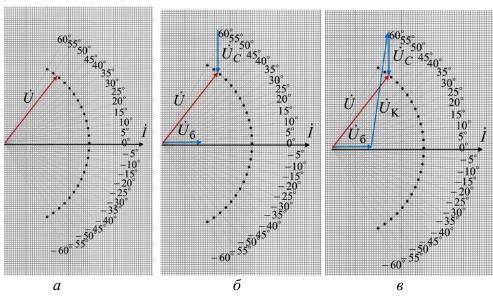


Рис. 11. Порядок построения векторной диаграммы

После выполнения всех расчетов результаты показать преподавателю и, получив его разрешение, выключить питание стенда.

Форма для заполнения результатов измерений и вычислений параметров исследуемой цепи

Вариант Конфигурация цепи: $V_0 = 8 \mathrm{B} , \; R_1 = \mathrm{Om}^* , \; L_K = \mathrm{m} \Gamma \mathrm{h}^* , \; C = \mathrm{m} \kappa \Phi^* .$												
Результаты вычислений							Резул	іьтаты из	мерений		вычисле экспериме	ьтаты, енные по ентальным ным
Положение ключа К	<i>R</i> , Ом	f_0 , Гц	х _С , Ом	I_0 , A	Q	V_0 , B	V_1 , B	$A_{ m l}, \ { m A}$	arphi,град	f_0 , Гц	х _С , Ом	Q
Замкнут ($R_1 = 0$)												
Разомкнут												
* 7												

^{*} Задается по номеру стенда (см. табл. 2).

Tаблица 4 Амплитудные и фазочастотные характеристики тока и входного сопротивления цепи при $R_1 = 0$

Амплитудные и фазочастотные характеристики тока и входного сопротивления цепи при А1 – о											
	Вариант Конфигурация цепи (ключ К замкнут):										
Величина		$V_0 = 8 B,$	$R_1=0$,	$R_K = $	C_{M} , L_{K} =	мΓ	$H^*, C =$	мк Φ^* , R	$= R_K + 10$	00 Ом	
	Вычі	исление п	пага: Δ_1	$= (f_0 - f_1) /$	3 = I	Ίц; Δ2 =	$= (f_2 - f_0)$	$\sqrt{3} = \Gamma_1$	ц; $\Delta f = $	$f_2 - f_1$	Гц.
f , Γ ц	$f_1 - 2\Delta_1$	$f_1 - \Delta_1$	f_1	$f_0 - 2\Delta_1$	$f_0 - \Delta_1$	f_0	$f_0 + \Delta_2$	$f_0 + 2\Delta_2$	f_2	$f_2 + \Delta_2$	$f_2 + 2\Delta_2$
Ј, т ц											
7 A			I_0 _			$I_0 =$			I_0 _		
I, A			$\frac{I_0}{\sqrt{2}} =$			<i>I</i> ₀ –			$\frac{I_0}{\sqrt{2}} =$		
I/I_0						1					
φ , град											
z, Om						$z_0 =$					
z/z_0						1					
V_1 , B											


* Задается по номеру стенда (см. табл. 2).

Таблица 5

Амплитудные и фазочастотные характеристики тока и входного сопротивления цепи при наличии R_1

AMIIJIMI	удные и с	pasogaci	UIHBIC A	ipak repne	INKH IUK	а и бас	дного сог	гротивлен	ия цепи	при нали	чин Х1
		Вариант Конфигурация цепи (ключ К замкнут):									
Величина	$V_0 = 8$	$BB, R_1 =$	Ом	$R_K =$	Oм, L_K =	= M	Γ_{H}^* , $C =$	мк Φ^* , Λ	$R = R_1 + I$	$R_K + 100$	Ом.
	Вычисление шага: $\Delta_1 = (f_0 - f_1)/3 = \Gamma$ II; $\Delta_2 = (f_2 - f_0)/3 = \Gamma$ II; $\Delta f = f_2 - f_1$									Гц.	
<i>f</i> , Гц	$f_1 - 2\Delta_1$	$f_1 - \Delta_1$	f_1	$f_0 - 2\Delta_1$	$f_0 - \Delta_1$	f_0	$f_0 + \Delta_2$	$f_0 + 2\Delta_2$	f_2	$f_2 + \Delta_2$	$f_2 + 2\Delta_2$
Ј,1 Ц											
Ι. Λ			I_0 _			$I_0 =$			I_0 _		
I, A			$\frac{I_0}{\sqrt{2}} =$			<i>I</i> ₀ –			$\frac{I_0}{\sqrt{2}} =$		
I/I_0						1					
φ , град											
<i>z</i> , Ом						$z_0 =$					
z/z_0						1					
V_1 , B											
* Задается	по номеру	* Задается по номеру стенда (см. табл. 2).									

ПРИЛОЖЕНИЕ

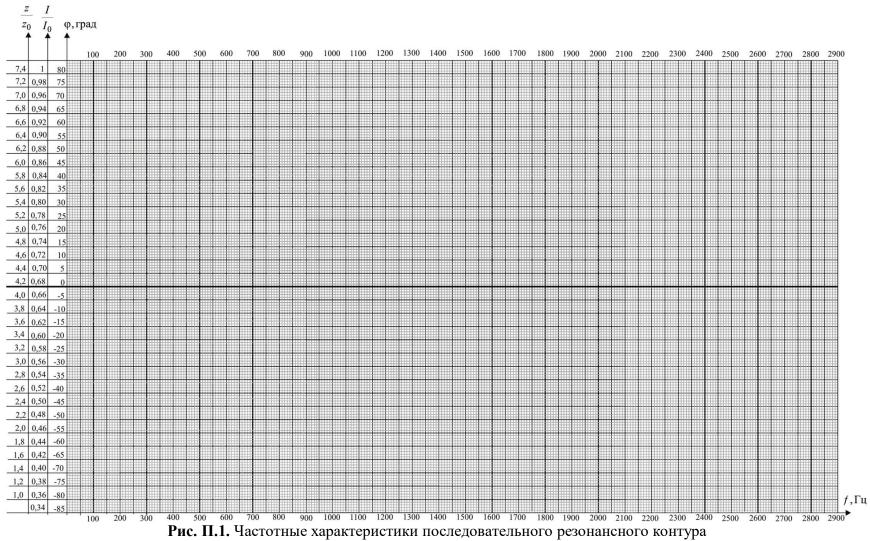

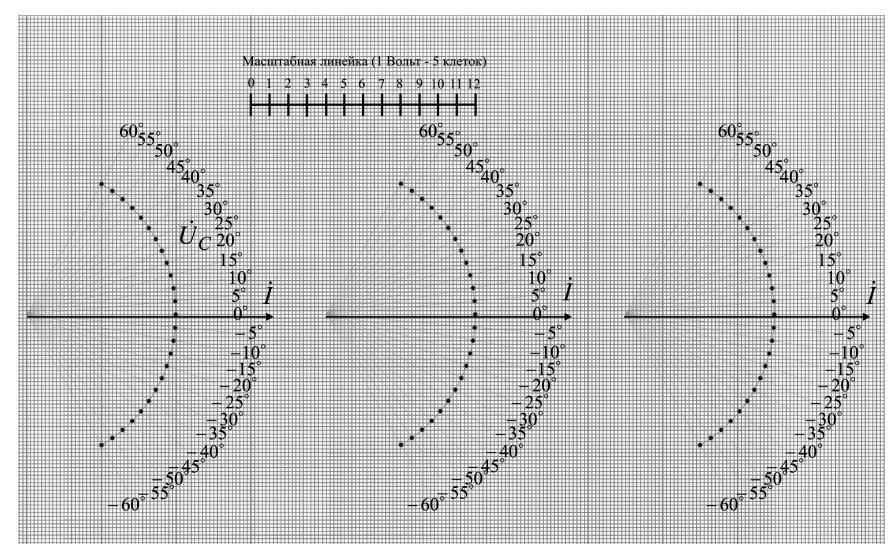


Рис. П.2. Векторные диаграммы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Почему в последовательной цепи R-L-C изменение емкости конденсатора приводит к изменению значения тока I, коэффициента мощности $\cos \varphi$, активной P и полной S мощностей?
- 2. Как добиться резонанса при последовательном соединении R-L-C элементов, и по каким признакам убедиться, что в цепи наступил резонанс?
- 3. В последовательной цепи *R-L-C* цепи установлен режим резонанса напряжений. Сохранится ли резонанс, если активное сопротивление подключить:
 - а) параллельно конденсатору;
 - б) параллельно катушке индуктивности;
 - в) последовательно?
- 4. В последовательной цепи R-L-C установлен режим резонанса напряжений. Как изменится активная мощность, если:
 - а) последовательно включить активное сопротивление, конденсатор;
- б) параллельно зажимам источника подключить активное сопротивление, конденсатор?
- 5. Как примерно изменятся графики $I/I_0(\omega); \mathbf{z}/z_0(\omega),$ если уменьшить сопротивление R_K ?
- 6. Объясните, как качественно изменится векторная диаграмма напряжений, если увеличить частоту питающего напряжения?
- 7. Объясните, как качественно изменится векторная диаграмма напряжений, если увеличить емкость C?
- 8. Что такое добротность резонансного контура? Объясните, как найти добротность по экспериментальным данным и по графикам.
- 9. Как изменится добротность последовательного контура (см. рис. 7) при замыкании ключа K?
- 10. Объясните, почему при резонансе напряжений, ток принимает максимальное значение?